

Art Kay and Bryan McKay

输入	ADC 输入	数字输出 ADS8860
-5mV	Out = 0.2V	0A3D _H 或 2621 ₁₀
15mV	Out = 4.8V	F5C3 _H 或 62915 ₁₀


表 1-1. 电源

AVDD	DVDD	V _{ref_INA}	V _{ref}	V _{CC}	V _{EE}
5.0V	3.0V	3.277V	5.0V	+15V	-15V

设计说明

仪表放大器是将低电平传感器输出转换为高电平信号以便驱动 ADC 的常用器件。通常情况下，仪表放大器经过优化而具有低噪声、低失调电压和低温漂。遗憾的是，许多仪表放大器的带宽可能不足以在最大采样速率下实现良好的 ADC 电荷反冲趋稳。本文档介绍如何调节采样速率，以实现良好的趋稳效果。此外，许多仪表放大器针对高压电源进行了优化。在需要将高电压输出（即 $\pm 15V$ ）连接到较低电压的 ADC（例如 5V）时，可能会需要该器件。本设计展示了如何使用肖特基二极管和串联电阻器来保护 ADC 输入免受过压情况的影响。请注意，以下电路显示了一个桥式传感器，但此方法可用于多种不同的传感器。该电路还有一个修改版本，即 [采用缓冲仪表放大器驱动开关电容器 SAR](#)，该版本展示了如何使用宽带宽缓冲器实现较高的采样速率。

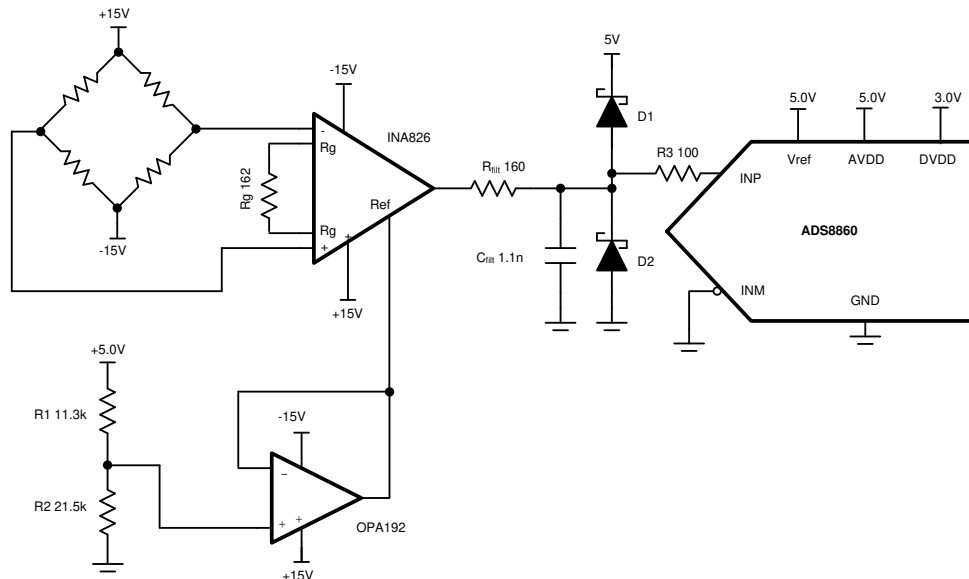该电路实施适用于所有需要精密信号处理和数据转换的 [PLC 中的桥式传感器](#) 和 [模拟输入模块](#)。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

规格

规格	计算值	仿真值
采样速率	200ksps	200ksps, 趋稳至 $-6\mu\text{V}$
失调电压 (ADC 输入)	$40\mu\text{V} \times 306.7 = 12.27\text{mV}$	16mV
温漂	$(0.4\mu\text{V}/^\circ\text{C}) \times 306.7 = 123\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	不适用
噪声	978 μV	874 μV

设计说明

- 选择的增益应能实现与 ADC 输入范围匹配的输入摆幅。使用仪表放大器基准引脚来转换信号失调电压，以便与输入范围匹配。“元件选择”部分中介绍了该内容。
- 输入肖特基二极管配置用于防止输入电压超出绝对最大规格。BAT54S 肖特基器件是一个很好的设计选择，因为该器件将两个二极管集成到了一个封装中，且这两个二极管具有低漏电流和低正向电压。元件选择部分中介绍了该内容。
- 在驱动大多数仪表放大器的基准输入端时，都需要在分压器之后配置一个缓冲放大器。请选择精密电阻器和精密低失调放大器作为缓冲器。请参阅[选择合适的运算放大器](#)，了解有关此主题的更多详细信息。
- 使用[仪表放大器的共模输入范围计算器](#)软件工具检查放大器的共模范围。
- 选择 COG 类型的 C_{CM1} 、 C_{CM2} 、 C_{DIF} 和 C_{filt} 电容器，以更大限度减少失真。
- 对于增益设置电阻器 R_g ，请使用 0.1% 20ppm/ $^\circ\text{C}$ 或更高规格的薄膜电阻器。该电阻器的误差和漂移会直接转化为增益误差和增益漂移。
- [TI 精密实验室 - ADC](#) 培训视频系列介绍了选择电荷桶电路 R_{filt} 和 C_{filt} 的方法。虽然这种方法是针对运算放大器设计的，但是修改后亦可用于仪表放大器。请参阅[SAR ADC 前端元件选择简介](#)，了解有关此主题的详细信息。

元件选型

- 查找仪表放大器可用于将输出摆幅设置为 0.2V 至 4.8V 的增益设置电阻器。

$$\text{Gain} = \frac{V_{\text{out_max}} - V_{\text{out_min}}}{V_{\text{in_max}} - V_{\text{in_min}}} = \frac{4.9\text{V} - 0.2\text{V}}{5\text{mV} - (-10\text{mV})} = 306.7$$

$$\text{Gain} = 1 + \frac{49.4\text{k}\Omega}{R_g}$$

$$R_g = \frac{49.4\text{k}\Omega}{\text{Gain} - 1.0} = \frac{49.4\text{k}\Omega}{(306.7) - 1.0} = 151.6\Omega \text{ or } 162\Omega \text{ for standard } 0.1\% \text{ resistor}$$


- 查找可将输出摆幅转换到适当电压电平的 INA826 基准电压 (V_{ref})。

$$V_{\text{out}} = \text{Gain} \cdot V_{\text{in}} + V_{\text{ref_INA}}$$

$$V_{\text{ref_INA}} = V_{\text{out}} - \text{Gain} \cdot V_{\text{in}} = 4.8\text{V} - \left(1 + \frac{49.4\text{k}\Omega}{162\Omega}\right) \cdot (5\text{mV}) = 3.27\text{V}$$

- 选择标准值电阻器来设置 INA826 基准电压 ($V_{\text{ref}} = 3.27\text{V}$)。使用[模拟工程师计算器](#) (“PassiveFind Voltage Divider” 部分) 找出分压器的标准值。

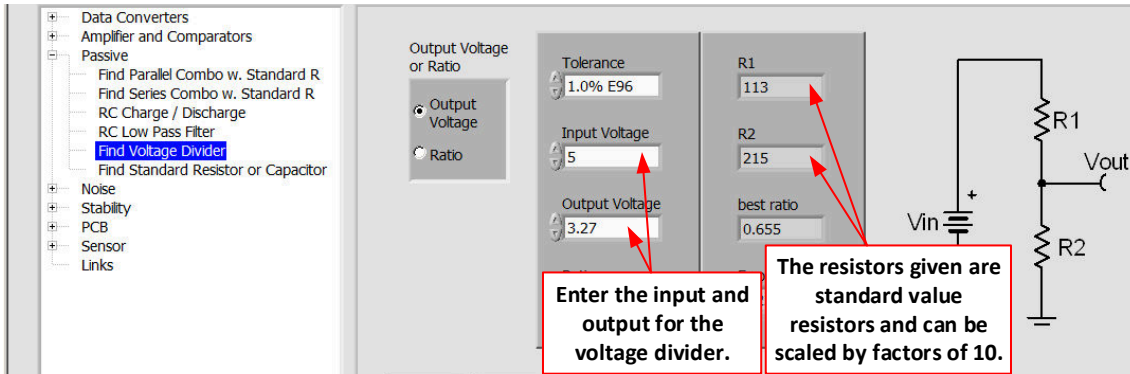
$$V_{\text{ref_INA}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{\text{in_div}} = \frac{21.5\text{k}\Omega}{11.3\text{k}\Omega + 21.5\text{k}\Omega} \cdot (5\text{V}) = 3.277\text{V}$$



The resistors given are standard value resistors and can be scaled by factors of 10.

Enter the input and output for the voltage divider.

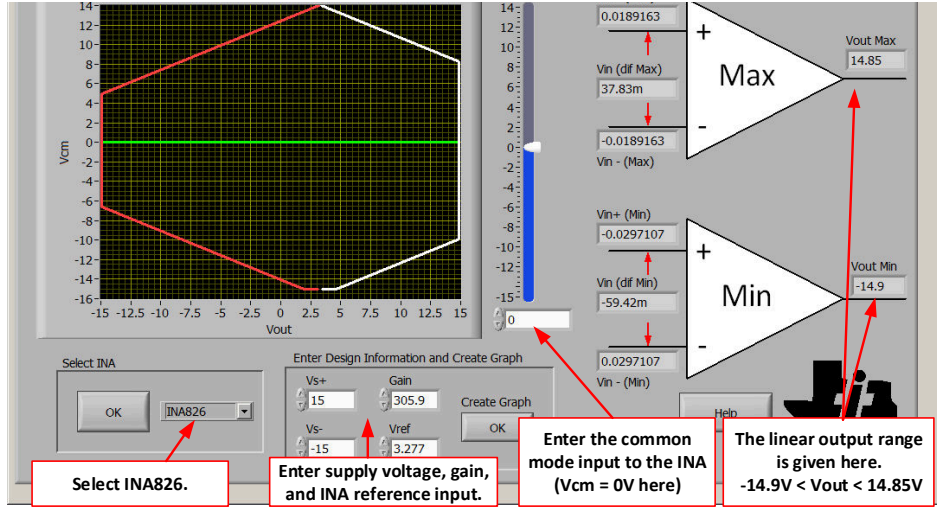4. 使用 [仪表放大器的共模输入范围计算器](#) 确定 INA826 是否超出共模范围。



Select INA826.


Enter supply voltage, gain, and INA reference input.

Enter the common mode input to the INA ($V_{cm} = 0V$ here)

The linear output range is given here. $-14.9V < V_{out} < 14.85V$


直流传输特性

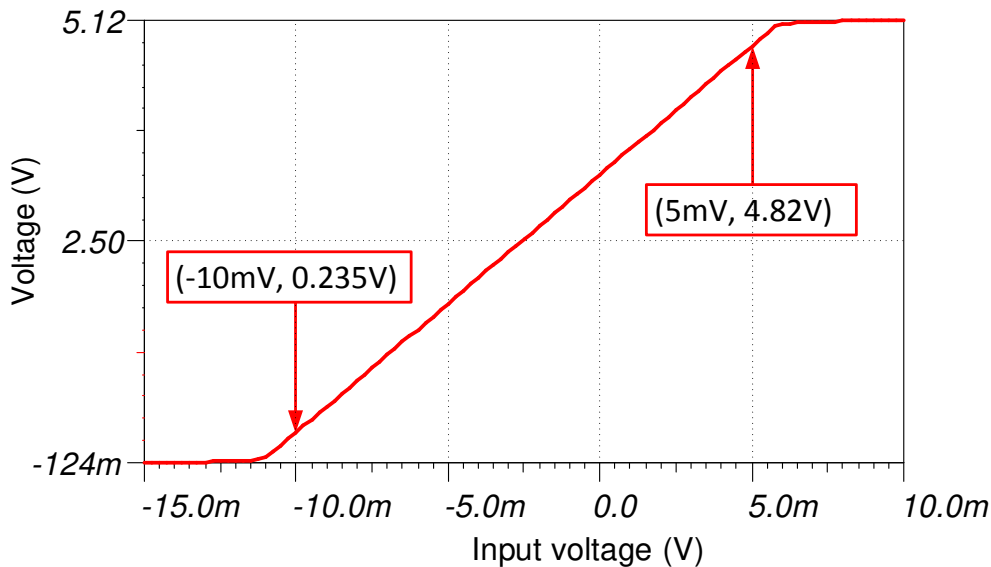下图展示了 $-5mV$ 至 $+15mV$ 输入的线性输出响应。请观看 [使用仪表放大器时确定 SAR ADC 的线性范围](#)，了解有关该主题的理论。请注意，该设计故意使用肖特基二极管将输出范围限制为 $-0.12V$ 至 $5.12V$ ，以保护 ADS8860。请注意，之所以使用肖特基二极管是因为低正向压降（通常小于 $0.3V$ ）会使得输出限值非常接近 ADC 电源电压。ADS8860 的绝对最大额定值为 $-0.3V < V_{in} < REF + 0.3V$ 。




交流传输特性

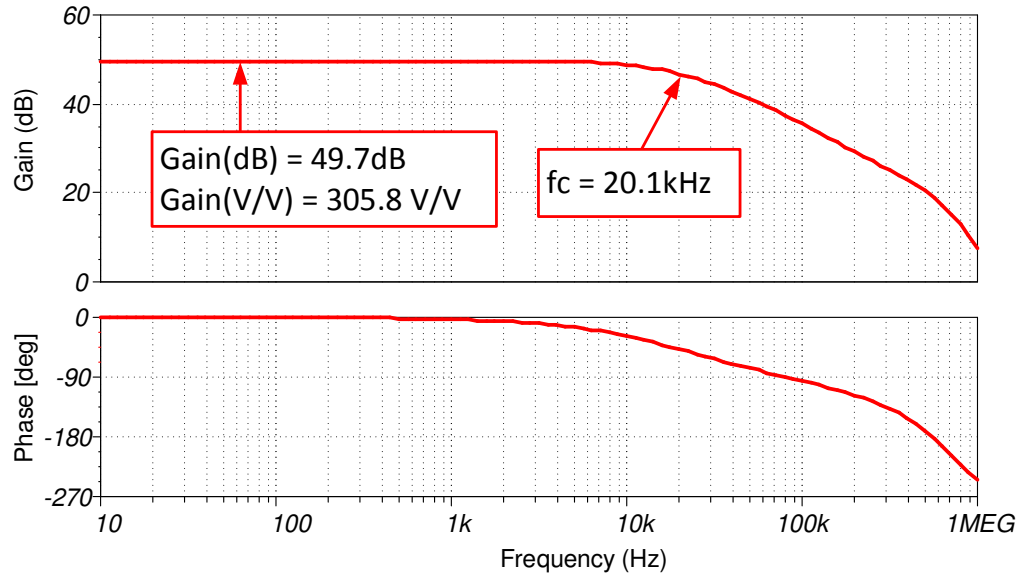带宽被仿真为 20.1kHz，增益为 49.7dB (线性增益为 305.8)。请观看[运算放大器：带宽 1](#) 视频系列，了解有关此主题的更多详细信息。



瞬态 ADC 输入稳定仿真

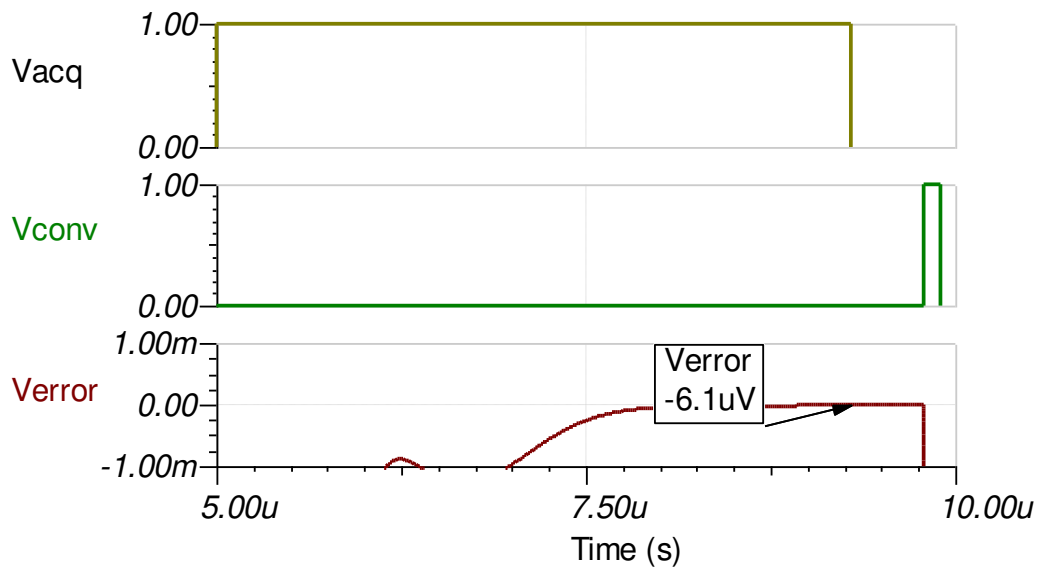以下仿真显示了趋稳至 +15mV 直流输入信号的情况。该类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲电路。请参阅[SAR ADC 前端元件选择简介](#)，了解有关此主题的详细理论




噪声仿真

以下简化噪声计算方法用于进行粗略估算。我们忽略来自 OPA192 的噪声，因为仪表放大器处于高增益状态，所以仪表放大器的噪声占主导地位。

$$E_n = \text{Gain} \cdot \sqrt{e_{NI}^2 + \left(\frac{e_{NO}}{\text{Gain}}\right)^2} \cdot \sqrt{K_n \cdot f_c}$$

$$E_n = (305.8) \cdot \sqrt{\left(18\text{nV} / \sqrt{\text{Hz}}\right)^2 + \left(\frac{110\text{nV} / \sqrt{\text{Hz}}}{305.8}\right)^2} \cdot \sqrt{1.57 \cdot (20.1\text{kHz})} = 978\mu\text{V} / \sqrt{\text{Hz}}$$

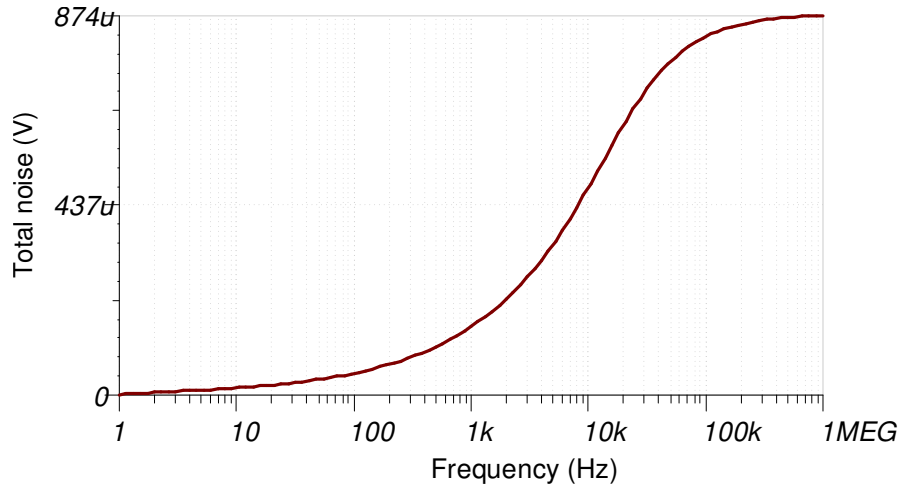注意，计算结果与仿真结果匹配良好。有关放大器噪声计算的详细理论，请参阅 [TI 精密实验室 - 运算放大器：噪声 4](#)；有关数据转换噪声，请参阅 [计算 ADC 系统的总噪声](#)。



可选输入滤波器

下图显示了常用的仪表放大器输入滤波器。C_{dif} 过滤差分噪声，而 C_{cm1} 和 C_{cm2} 过滤共模噪声。请注意，建议满足 C_{dif} ≥ 10C_{cm} 条件。这样可以防止共模噪声由于元件容差而转换为差分噪声。以下滤波器旨在实现 15kHz 的差分截止频率。


Let C_{dif} = 1nF and f_{dif} = 15kHz

$$R_{in} < \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot f_{dif} \cdot C_{dif}} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot (15\text{kHz}) \cdot (1\text{nF})} = 5.305\text{k}\Omega \text{ or } 5.23\text{k}\Omega \text{ for } 1\% \text{ standard value}$$

$$C_{cm} = \frac{1}{10} \cdot C_{dif} = 100\text{pF}$$

$$f_{cm} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{in} \cdot C_{cm}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot (5.23\text{k}\Omega) \cdot (100\text{pF})} = 304\text{kHz}$$
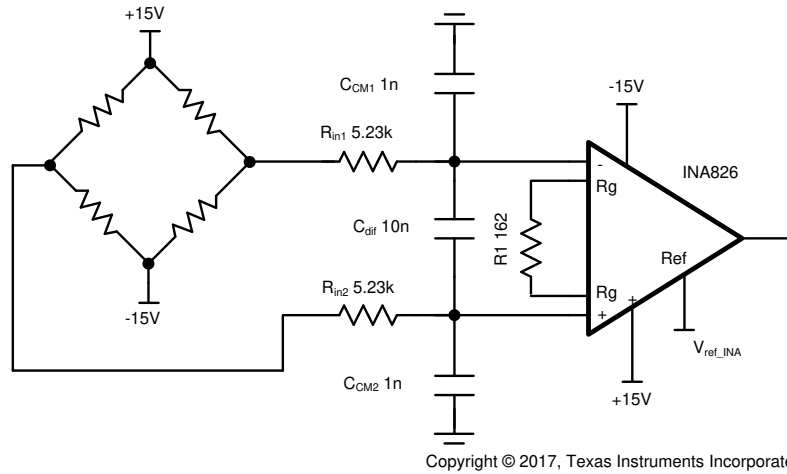
$$f_{dif} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot R_{in} \cdot \left(C_{dif} + \frac{1}{2} C_{cm}\right)} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot (5.23\text{k}\Omega) \cdot \left(1\text{nF} + \frac{1}{2} \cdot 100\text{pF}\right)} = 14.5\text{kHz}$$



设计中采用的器件

器件	主要特性	链路	类似器件
ADS8860	16 位分辨率，SPI，1MSPs 采样速率，单端输入，Vref 输入范围为 2.5V 至 5.0V。	具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC	精密 ADC
OPA192	带宽 10MHz，轨到轨输入和输出，低噪声 5.5nV/rtHz，低失调电压 $\pm 5\mu\text{V}$ ，低失调漂移 $\pm 0.2\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 。（典型值）	高电压、轨到轨输入/输出、5μV、0.2$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$、精密运算放大器	精密运算放大器 (Vos<1mV)
INA826	带宽 1MHz (G=1)，低噪声 18nV/rtHz，低失调电压 $\pm 40\mu\text{V}$ ，低温漂 $\pm 0.4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ ，低增益漂移 0.1ppm/°C。（典型值）	200 μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器	仪表放大器

主要文件链接

德州仪器 (TI)，[SBAA277 的源文件](#)，支持软件

修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision A (March 2019) to Revision B (September 2024) Page

- 通篇更新了表格、图和交叉参考的格式..... 1

Changes from Revision * (December 2017) to Revision A (March 2019) Page

- 缩短了标题并将标题角色更改为“数据转换器”向电路指导手册登录页面添加了链接..... 1

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司